

1)



$$\begin{aligned} I &= ? \\ V &= 20 \text{ E } 3 \text{ V} \\ R &= 8.5 \text{ E } 3 \Omega \\ R_1 &= 2000 \Omega \\ P &= ? \\ I_{\text{new}} &= ? \\ I_{\text{new}} &= 0.85 \text{ E } -3 \text{ A} \end{aligned}$$

$$a) V = I R_{\text{eq}} \quad R_{\text{eq}} = R_b + R_1$$


$$I = V / (R_b + R_1) = 1.9 \text{ A}$$

$$b) P = I^2 R_1 = 30846.7 \text{ W}$$

$$c) V = I_{\text{new}} R_{\text{new}}$$

$$R_{\text{new}} = V / I_{\text{new}} = 23.53 \text{ M}\Omega$$

2)

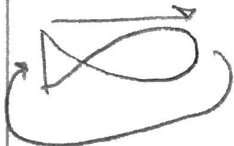

$$880 \Omega = R_0$$

$$V_{\text{eq}} = \sum V_{\text{series}}$$

$$V_{\text{eq}} = 6.15 \text{ V} \cdot 5000$$


$$V_{\text{eq}} = 750 \text{ V}$$

$$R_{\text{eq}} = R_0 + R_{\text{Hsh}}$$

$$R_{\text{Hsh}} = (140 (R_c \cdot 8000)^{-1})^{-1}$$

$$R_{\text{Hsh}} = 8.93 \Omega$$

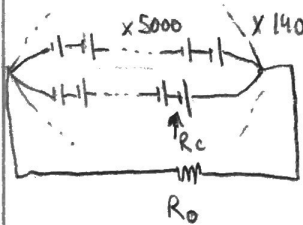
$$R_{\text{eq}} = 880 \Omega + 8.93 \Omega = 888.93 \Omega$$



$$V = IR$$


$$I = \frac{V_{\text{eq}}}{R_{\text{eq}}} = 0.8437 \text{ A}$$

3)

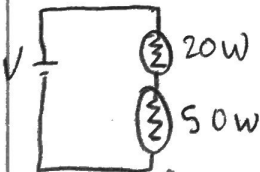

Glow brighter because it has a higher resistance and therefore displaces more energy through heat than the 50 W bulb

4)

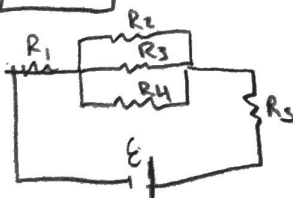

$$a) R_{234} = (R_2^{-1} + R_3^{-1} + R_4^{-1})^{-1}$$

$$b) R_{\text{eq}} = R_1 + R_{234} + R_5 = R_1 + (R_2^{-1} + R_3^{-1} + R_4^{-1})^{-1} + R_5$$


$$c) R_{\text{eq}} = 54.48 \Omega \quad f) P_1 = I^2 R_1$$

$$d) I_2 = E / R_{\text{eq}} \quad g) P_1 = 0.1121 \text{ W}$$

$$e) I_1 = 0.101$$

$$\begin{aligned} R_1 &= 11 \Omega \\ R_2 &= 15 \Omega \\ R_3 &= 89 \Omega \\ R_4 &= 25 \Omega \\ R_5 &= 35 \Omega \\ E &= 5.5 \text{ V} \end{aligned}$$

5)

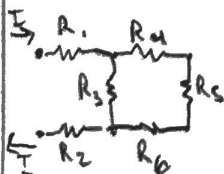





$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2 + (R_3^{-1} + (R_4 + R_5 + R_6)^{-1})^{-1}$$

$$R_{\text{eq}} = 113.311 \Omega$$

$$V = IR = 1246.425 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} I &= 11 \text{ A} \\ R_1 &= 21 \Omega \quad R_4 = 63 \Omega \\ R_2 &= 55 \Omega \quad R_5 = 93 \Omega \\ R_3 &= 47 \Omega \quad R_6 = 25 \Omega \end{aligned}$$

6)

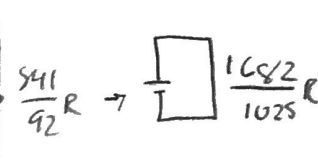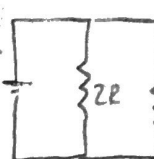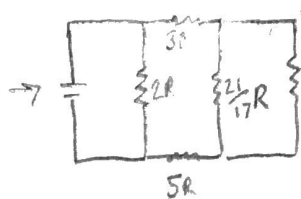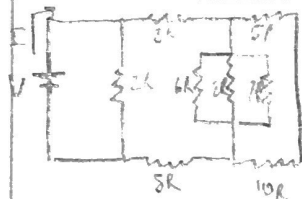

$$I = 3.6 \text{ A}$$

$$R = 17 \Omega$$

$$R_{eq} = 1.641 R$$

$$a) V = I \cdot R_{eq}$$

$$V = 1.641 I R$$

$$b) V = 100.4 \text{ V}$$

a) Loop rule for top loop


$$0 = \mathcal{E}_2 - I_2 r_2 - I_2 R_2 + I_1 R_5 + I_1 r_1 - \mathcal{E}_1 + I_1 R_1$$

$$I_1 R_1 + I_1 R_5 + I_1 r_1 = \mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + I_2 R_2 + I_2 r_2$$

$$I_1 = \frac{\mathcal{E}_1 - \mathcal{E}_2 + I_2 R_2 + I_2 r_2}{R_1 + R_5 + r_1}$$

$$I_1 = 71.65 \text{ A}$$

7)

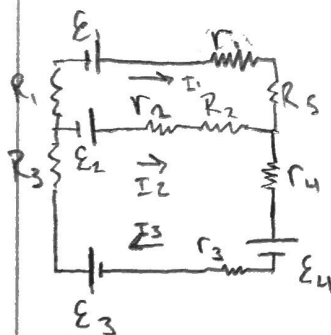

$$I_2 = 4.5 \text{ A}$$

$$I_1 = ?$$

$$I_1 = I_2 + I_3, \text{ Top Loop: } 0 = \mathcal{E}_1 - I_2 r_1 - I_1 R_1 - I_2 R_2$$

$$\text{Bottom Loop: } 0 = \mathcal{E}_2 - I_3 r_2 - I_3 R_3 - I_1 R_1$$

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 R_1 + I_2 (r_1 + R_2) = \mathcal{E}_1$$

$$I_1 R_1 + I_3 (r_2 + R_3) = \mathcal{E}_2$$


$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ R_1 (r_1 + R_2) & 0 \\ R_1 & 0 & (r_2 + R_3) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_2 \end{bmatrix}$$

$$a) I_1 = 4.58 \text{ A}$$

$$b) I_2 = -2.17 \text{ A}$$

$$c) I_3 = 6.75 \text{ A}$$

8)

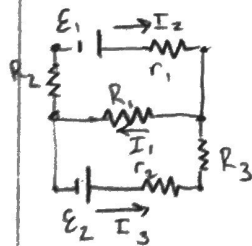

$$\mathcal{E}_1 = 21 \text{ V}$$

$$\mathcal{E}_2 = 41 \text{ V}$$

$$r_1 = 0.5 \Omega$$


$$r_2 = 0.5 \Omega$$

$$R_1 = 6 \Omega$$

$$R_2 = 2.5 \Omega$$

$$R_3 = 1.5 \Omega$$

9)

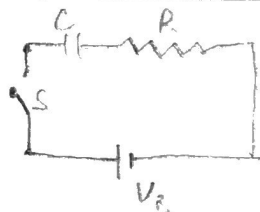

$C = 9.5 \mu\text{F}$   
 $R = 8.5 \text{ k}\Omega$   
 $V_B = 115 \text{ V}$

- a)  $\tau = RC$   
 $\tau = 0.08075 \text{ s}$   
 b) @  $t = \infty$ ,  $V_C = V_B$   
 c)  $Q = CV_B = 0.00109 \text{ C}$   
 d) @  $t = \infty$ ,  $I = 0$   
 f)  $q = CV_B(1 - e^{-t/\tau})$   
 $q = 7.283 \text{ E-}4 \text{ C}$

e)  $I_0 = V_B/R =$


$\frac{I_0}{3} = \frac{V_B}{R} e^{-t/\tau}$

$\frac{V_B}{3R} = \frac{V_B}{R} e^{-t/\tau}$

$1/3 = e^{-t/\tau}$

$\ln(1/3) = -t/\tau$   
 $\tau \ln(3) = t \approx 0.0887 \text{ s}$

10)

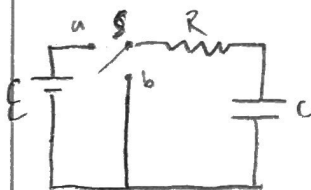

$E = 4.5 \text{ V}$   
 $R = 150 \text{ k}\Omega$   
 $C = 680 \mu\text{F}$


- a) When the switch is connected to point a, the voltage across the capacitor will increase exponentially with time

b)  $\tau = RC = 1.02 \text{ E-}4 \text{ s}$

c)  $q(t) = CE(1 - e^{-t/RC})$

d)  $V_C = E(1 - e^{-t/RC}) = 3.729 \text{ V}$

11)

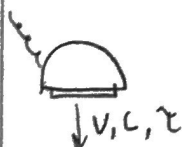

$V = 10.5 \text{ kV}$   
 $C = 9.5 \mu\text{F}$   
 $\tau = 9.5 \text{ ms}$   
 $V_t = 600 \text{ V}$

a)  $\tau = RC$   
 $R = \tau/C$   
 $R = 1000 \Omega = 1 \text{ k}\Omega$

b)  $V_t = V \cdot e^{-t/\tau}$

$(V_t/V) = e^{-t/\tau}$

$\ln(V/V_t) \tau = t$

$t = 27.14 \text{ ms}$

12)



$\tau = 100 \text{ ps}$   
 $R = 1.05 \text{ k}\Omega$

$\tau = RC$   
 $C = \tau/R$   
 $C = 9.524 \text{ E-}8 \text{ F}$

13)



$78 \text{ pulses/min} = 1.3 \text{ pulses/s} = \text{frequency}$


$\tau = \text{frequency}^{-1} = 0.769 \text{ s}$

$C = 21.5 \text{ nF}$

$R = \tau/C$

$R = 35.77 \text{ M}\Omega$

14)

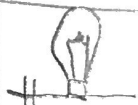

$$\tau = 0.29 \text{ s}$$

$$V = 2.75 \text{ V}$$

$$P = 35 \text{ mW}$$

$$a) E = P \cdot \tau$$

$$E = 0.01015 \text{ J}$$

$$b) Q = I \cdot \tau$$

$$Q = \frac{P}{V} \cdot \tau = 0.00369 \text{ C}$$

$$c) C = Q/V$$

$$C = 0.00134 \text{ F}$$

$$d) P = V^2/R$$

$$R = V^2/P = 216.071 \Omega$$

15)



$$\tau = 0.065 \text{ ns}$$

$$R_1 = 0.035 \Omega$$

$$C = ?$$

$$R_2 = 775 \text{ k}\Omega$$

$$\tau_2 = ?$$

$$a) C = \tau/R_1$$

$$C = 1.857 \text{ pF}$$

$$b) \tau_2 = R_2 \cdot C = 1.439 \text{ s}$$

16)



$$C = 6.2 \text{ nF}$$

$$\tau = 13.5 \text{ ms}$$

$$V_0 = 12.4 \text{ kV}$$

$$V = 586 \text{ V}$$

$$a) R = \tau/C$$

$$R = 2177.42 \Omega$$

$$b) t = \tau \ln(V_0/V) = 0.0412 \text{ s}$$

(See 11b for derivation)